

Sección 16.2 - Redes de Ca En serie-paralelo

1. Para la red en serie-paralelo de la figura 16.39


a) Calcule Z_T

b) Determine I

c) Determine I_1

d) Encuentre I_2 e I_3

e) Encuentre V_L

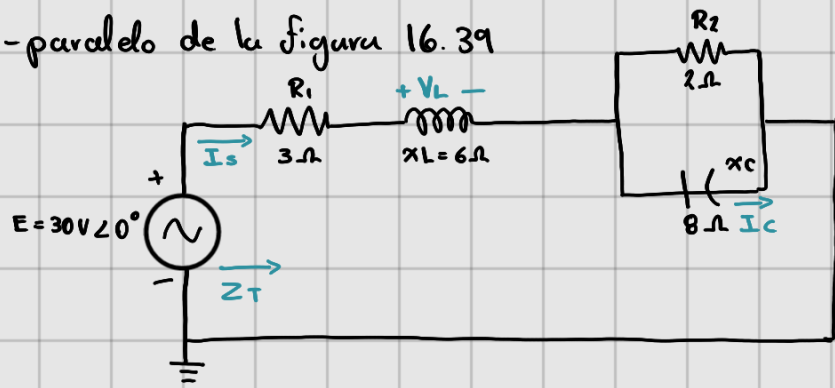

$$I_{O1} = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{0.7}{3.3} = 0.212$$

$$Z_L = 6 \angle +90^\circ$$

$$Z_{C1} = 8 \angle -90^\circ$$

$$I_{O2} = I_2 - I_1 = 3.32 - 0.212 = 3.108 \text{ mA}$$

$$Z_{C2} = 12 \angle -90^\circ$$

$$Z_C = \frac{(6 \angle -90^\circ)(12 \angle -90^\circ)}{8 \angle -90^\circ + 12 \angle 90^\circ} = \frac{18 \angle -180^\circ}{-8j + 12j} = \frac{16 \angle 150^\circ}{20 \angle 90^\circ}$$

$$Z_C = 4.8 \angle -90^\circ$$

$$\begin{aligned} \text{a) } Z_T &= 6 \angle 90^\circ + 4.8 \angle -90^\circ + 6j - 4.8j + 4.2j \\ &= 1.2 \angle 90^\circ \Omega \end{aligned}$$

$$\text{b) } I = \frac{E}{Z_T} = \frac{12 \angle 0^\circ}{1.2 \angle 90^\circ} = 10 \angle -90^\circ \text{ A} = I_1$$

c) ←

RDC

$$I_R = I_T = \frac{Z_T}{Z_R} \quad I_2 = 10 \angle -90^\circ \left(\frac{4.8 \angle -90^\circ}{12 \angle -90^\circ} \right) = 10 \angle -90^\circ (0.6 \angle 0^\circ) = 6 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$\text{d) } I_3 = 10 \angle -90^\circ \left(\frac{4.8 \angle -90^\circ}{12 \angle -90^\circ} \right) = 10 \angle -90^\circ (0.4 \angle 0^\circ) = 4 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$\text{e) } V_L = (10 \angle -90^\circ)(6 \angle +90^\circ) = 60 \angle 0^\circ \text{ V}$$

2. Para la red

- Encuentre la impedancia total Z_T
- Determine la corriente I_s
- Calcule I_c utilizando la regla del divisor de corriente
- Calcule V_L utilizando la regla del divisor de voltaje

$$Z_{R1} = 3 \angle 0^\circ \quad Z_{R2} = 2 \angle 0^\circ$$

$$Z_L = 6 \angle 90^\circ \quad Z_C = 8 \angle -90^\circ$$

$$Z_{R1C} = \frac{(2 \angle 0^\circ)(8 \angle -90^\circ)}{2 \angle 0^\circ + 8 \angle -90^\circ} = \frac{16 \angle -90^\circ}{2 - 8j} = \frac{16 \angle -90^\circ}{2\sqrt{17} \angle -72.96^\circ} = 1.94 \angle -14.04^\circ$$

$$\begin{aligned} a) \quad Z_T &= 3 \angle 0^\circ + 6 \angle 90^\circ + 1.94 \angle -14.04^\circ = 3 + 6j + 1.88 - 0.47j \\ &= 4.88 + 5.52j = 7.37 \angle 48.55^\circ \end{aligned}$$

$$b) \quad I_s = \frac{30 \angle 0^\circ}{7.37 \angle 48.55^\circ} = 4.06 \angle -48.55^\circ A$$


$$\begin{aligned} I_c &= \frac{(2 \angle 0^\circ)(4.06 \angle -48.55^\circ)}{2 \angle 0^\circ + 8 \angle -90^\circ} = \frac{8.13 \angle -48.55^\circ}{2 - 8j} \\ &= \frac{8.13 \angle -48.55^\circ}{2\sqrt{17} \angle -75.90^\circ} \end{aligned}$$

$$c) \quad I_c = 0.986 \angle 27.41^\circ A$$

$$\begin{aligned} b) \quad V_L &= \frac{(6 \angle 90^\circ)(30 \angle 0^\circ)}{7.37 \angle 48.56^\circ} = \frac{180 \angle 90^\circ}{7.37 \angle 48.55^\circ} \\ &= 24.40 \angle 41.45^\circ V \end{aligned}$$

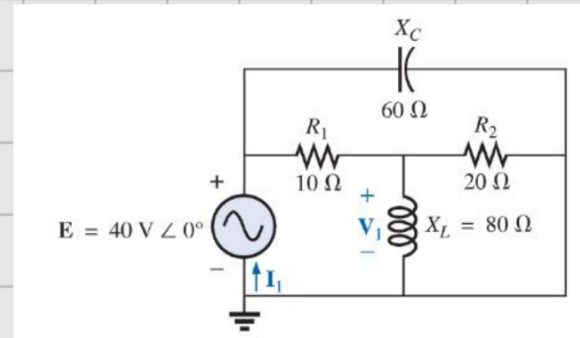7. Para la red

- Encuentre la corriente I_1
- Encuentre el voltaje V_1
- Calcule la potencia promedio entregada a la red



$$\begin{aligned} Z_{R1} &= 10 \angle 0^\circ \\ Z_{R2L} &= \frac{(20)(80 \angle 90^\circ)}{20 \angle 0^\circ + 80 \angle 90^\circ} \\ Z_{R2} &= 20 \angle 0^\circ \\ Z_C &= 60 \angle -90^\circ \\ Z_L &= 80 \angle 90^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{160 \angle 90^\circ}{20 + 30j} = \frac{160 \angle 90^\circ}{20 \sqrt{17} \angle 71^\circ} \\ &= 19.40 \angle 19.24^\circ \end{aligned}$$

$$Z_{R2L} = 10 + 4.70j + 18.82 = 28.82 + 4.70j = 29.20 \angle 9.27^\circ$$


$$\begin{aligned} Z_T &= \frac{(29.20 \angle 9.27^\circ)(60 \angle -90^\circ)}{29.20 \angle 9.27^\circ + 60 \angle -90^\circ} = \frac{1752.36 \angle -80.72^\circ}{28.82 + 4.70j - 60j} = \frac{1752.36 \angle -80.72^\circ}{28.82 - 55.29j} \\ &= \frac{1752.36 \angle -80.72^\circ}{62.356 \angle -62.468^\circ} = 28.103 \angle -18.25^\circ \end{aligned}$$

$$a) I_1 = \frac{E}{Z_T} = \frac{40 \angle 0^\circ}{28.103 \angle -18.25^\circ} = 1.42 \angle 18.25^\circ \text{ A}$$


$$b) V_1 = 26.574 \angle 4.76^\circ \text{ V}$$

$$\begin{aligned} c) P &= E \cdot I \cos \theta \\ &= (40)(1.42)(\cos 18.25^\circ) \\ &= 54.054 \text{ W} \end{aligned}$$
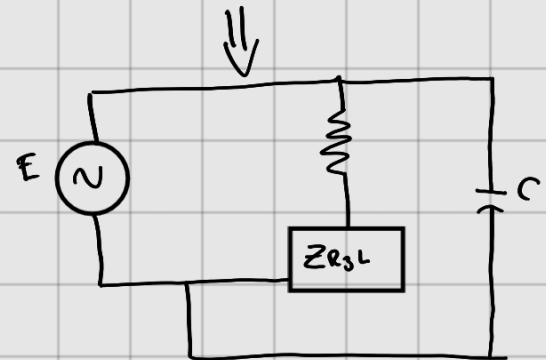
$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{Z_{R2L} E}{Z_{R1} + Z_{R2L}} = \frac{(19.4 \angle 14.04^\circ)(40 \angle 0^\circ)}{29.20 \angle 9.27^\circ} \\ &= \frac{77.12 \angle 14.04^\circ}{29.20 \angle 9.273^\circ} \end{aligned}$$



8. Para la red

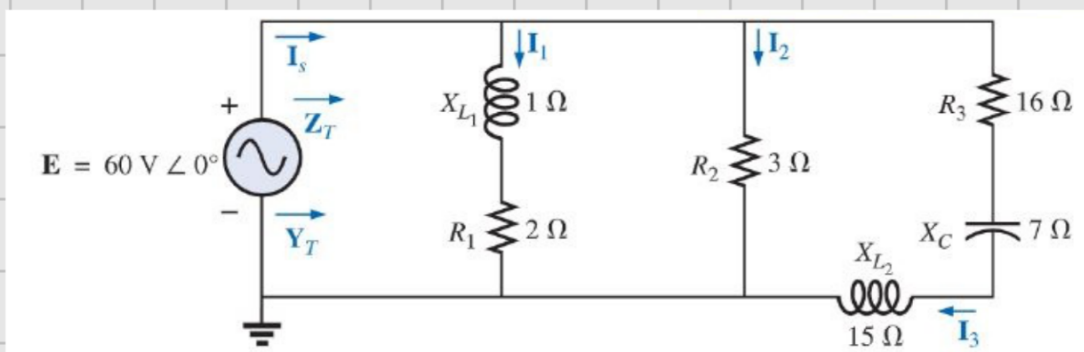

- Encuentre la impedancia total Z_T y la admitancia Y_T .
- Encuentre las corrientes I_1 , I_2 e I_3 .
- Verifique la ley de corriente de Kirchhoff demostrando que $I_s = I_1 + I_2 + I_3$.
- Encuentre el factor de potencia de la red, e indique si se encuentra adelantado o atrasado.

$$Z_{L1} = 1 \angle 90^\circ \quad Z_{R1} = 2 \angle 0^\circ \quad Z_{R3} = 16 \angle 0^\circ$$

$$Z_{L2} = 15 \angle 90^\circ \quad Z_{R2} = 3 \angle 0^\circ \quad Z_C = 7 \angle -90^\circ$$

$$\begin{aligned} Z_{L1R1} &= 1 \angle 90^\circ + 2 \angle 0^\circ = 1j + 2 \\ &= 2.23 \angle 26.56^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_{R3C2} &= 16 \angle 0^\circ + 7 \angle -90^\circ + 15 \angle 90^\circ \\ &= 16 - 7j + 15j \\ &= 16 + 8j \\ &= 17.88 \angle 26.56^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_T &= \frac{1}{Z_{L1R1}} + \frac{1}{Z_{R2}} + \frac{1}{Z_{R3C2}} \\ &= \frac{1}{2.23 \angle 26.56^\circ} + \frac{1}{3 \angle 0^\circ} + \frac{1}{17.88 \angle 26.56^\circ} \\ &= 0.44 \angle -26.56^\circ + 0.33 \angle 0^\circ + 0.05 \angle -26.56^\circ \\ &= (0.4 - 0.1j) + (0.05 - 0.025j) + 0.33 \\ &= 0.783 - 0.125j \\ Y_T &= 0.815 \angle -16.03^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a) \quad Z_T &= \frac{1}{Y_T} \\ &= \frac{1}{0.81 \angle -16.03^\circ} \\ &= 1.22 \angle 16.03^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad I_1 &= \frac{E}{Z_{R1}} = \frac{60 \angle 0^\circ}{2.23 \angle 26.56^\circ} \\ &= 26.83 \angle -26.56^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{E}{Z_{R2}} = \frac{60 \angle 0^\circ}{3 \angle 0^\circ} \\ &= 20 \angle 0^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{E}{Z_{R3C2}} = \frac{60 \angle 0^\circ}{17.88 \angle 26.56^\circ} \\ &= 3.35 \angle -26.56^\circ \text{ A} \end{aligned}$$