
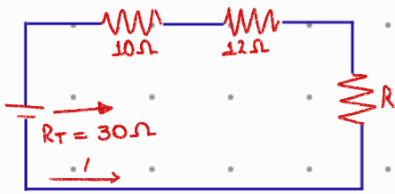


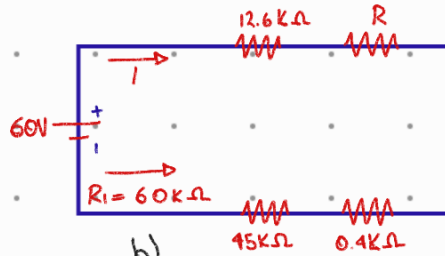
2. Se especifica la resistencia total. Encuentre las resistencias desconocidas y las corrientes / para cada circuito.




a)



b)

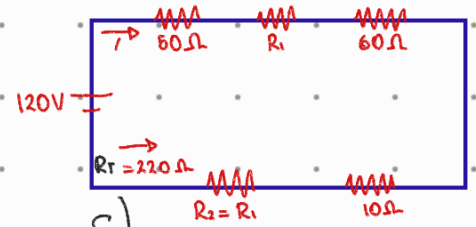

c)

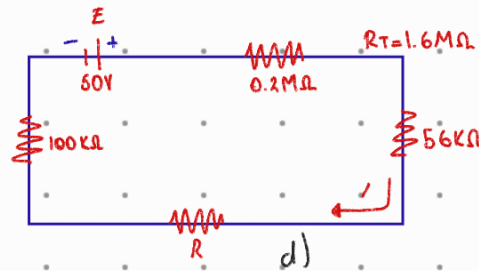

d)

$$V = I \cdot R \text{ (voltios)}$$

$$R = \frac{V}{I} \text{ (ohmios)}$$

$$I = \frac{V}{R} \text{ (amperios)}$$

Inciso a) $R_3 = R_T - 12 - 10$



$$V = 30V \quad R_3 = 30 - 12 - 10$$

$$R_T = 30\Omega \quad R_3 = 8\Omega$$

$$I = 1A \quad I = \frac{V}{R_T} = \frac{30V}{30\Omega} = 1A$$

$$R = 8$$

Inciso c) $I = \frac{V}{R_T} = \frac{120V}{220\Omega} = 0.545A$

$$50\Omega + 60 + 2R_1 = 220\Omega$$

$$110 + 2R_1 = 220\Omega$$

$$2R_1 = \frac{220\Omega}{110\Omega}$$

$$2R_1 = 2$$


$$R_1 = 2/2$$

$$R_1 = 1A$$

Inciso d)

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{50V}{1.6M\Omega} = 0.00003125A = 0.03125\mu A$$

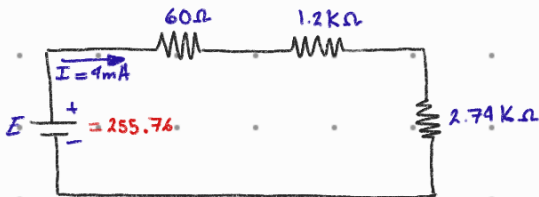3. Encuentre el voltaje E necesario para desarrollar la corriente especificada en cada red



a)

$$I = 4mA \quad V = I \cdot R$$

$$V_{R1} = 60\Omega \cdot 10^{-3}A \quad V_{R2} = 1.2 \cdot 10^{-3} \cdot 4 \cdot 10^{-3}A$$

$$= 0.06V$$


$$= 4.8V$$

$$V_{R3} = 2.74 \times 10^3 A \cdot 4 \times 10^{-3} A$$

$$V_{R3} = 10.96V$$

$$E = V_T = V_{R1} + V_{R2} + V_{R3}$$

$$V_T = 15.82V$$

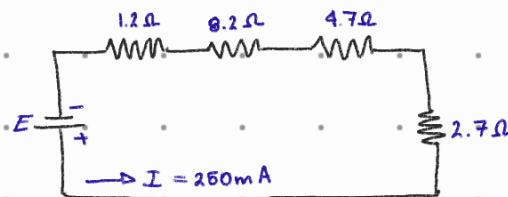

$$b) \quad V_{R1} = 1.2 \times 10^{-3}A$$

$$V_{R1} = 0.0012A$$

$$V_{R2} = 8.2 \times 10^{-3}A$$

$$= 0.0082V$$

$$V_{R3} = 4.7\Omega$$

$$= 0.0047V$$

$$V_{R4} = 2.7 \times 10^{-3}$$


$$= 0.0027V$$

$$E = V_T = 0.0012A \cdot 0.0082V + 0.0047V + 0.0027V$$

$$= 0.0168$$

$$= 1.68V$$

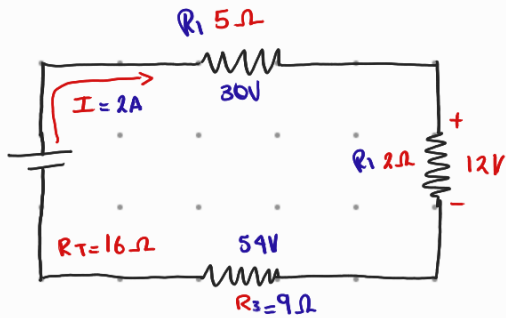4. Para cada red de la figura. Determine la corriente I , la fuente de voltaje E , la resistencia desconocida y el voltaje en cada elemento



$$R_3 = R_T - R_1 - R_2$$

$$I = \frac{12V}{2\Omega} = 6A$$

$$R_3 = 16\Omega - 5\Omega - 2\Omega$$

$$R_3 = 9\Omega$$

$$E = (I)(R)$$


$$V_{R1} = (6A)(5\Omega) = 30V$$

$$E = (6A)(16\Omega)$$

$$E = 96V$$

$$V_{R3} = (6A)(9\Omega)$$

$$= 54V$$

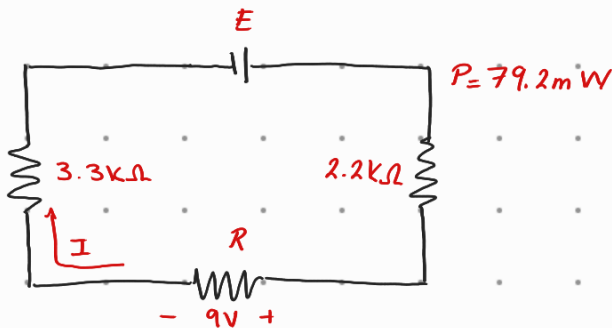

11. Repite el problema.

$$R_1 = 33\Omega (0.085A) = 2.8V \quad R_T = 22\Omega + 10\Omega + 5.6\Omega + 33\Omega$$

$$R_2 = 5.6\Omega (0.085A) = 0.48V \quad = 70.6\Omega$$

$$R_3 = 10\Omega (0.085A) = 0.85V \quad I_T = \frac{V}{R_T}$$

$$R_4 = 22\Omega (0.085A) = 1.8V \quad I = \frac{6V}{70.6\Omega}$$

$$I_T = 0.085A$$

13. Ocho luces navidenas se conectan en serie

$$a) R_T = NR_x (\Omega) \quad I = \frac{V}{R_T} = \frac{120V}{225\Omega} = \frac{8}{15} A = 0.53A$$


$$R_T = (8)(28 + 1/8\Omega) = 225\Omega$$

d) Cambia para un circuito abierto


$$b) P_x = I^2 R_x (W) = \left(\frac{8}{15}\right)^2 (28 + \frac{1}{8}\Omega) = 8W$$

$$c) V_x = IR_x (V) = (8/15A)(28 + 1/8\Omega) = 15V$$

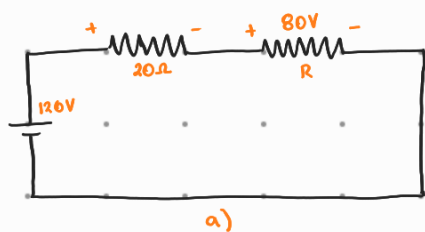
12. Encuentre las cantidades desconocidas en el circuito. Utilizando la información proporcionada




a)

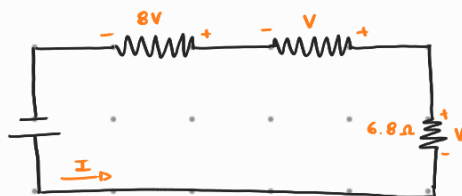

b)

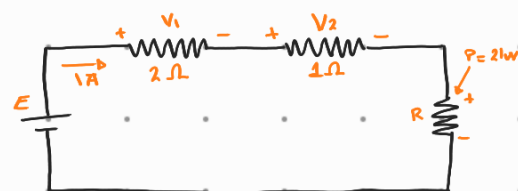

c)

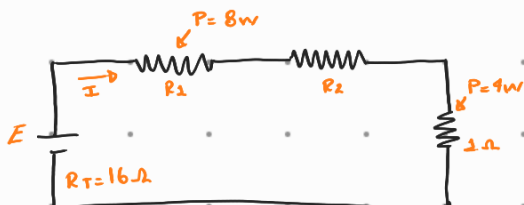

d)

Inciso a)

$$\begin{aligned} 120V - 80V &= 40V \\ V_P + 80V - 120V &= 0 \\ V_P &= -80 + 120V \\ V_P &= 40V \end{aligned}$$

$$I = \frac{40V}{20} = 2A$$

$$R_P = \frac{80V}{2A} = 40\Omega$$

Inciso b)

$$I = \frac{8V}{6.8\Omega} = \frac{40}{11} A = 3.636A$$

$$V_1 = \left(\frac{40}{11} A\right)(2\Omega) = \frac{188V}{11} = 17.09V$$

$$V_2 = \left(\frac{40}{11} A\right)(6.8\Omega) = \frac{272V}{11} = 24.72V$$

Inciso c)

$$R_P = \frac{P_P}{I_1^2} (\Omega)$$

$$R_P = \frac{21W}{(1A)^2} = 21\Omega$$

$$V_1 = (1A)(2\Omega) = 2V$$

$$V_2 = (1A)(1\Omega) = 1V$$

$$V_3 = (1A)(21\Omega) = 21V$$

$$E = 24V$$

$$\begin{aligned} E &= \left(\frac{40}{11} A\right)(2.2\Omega + 4.2\Omega + 6.8\Omega) \\ &= \frac{598}{11} \\ &= 54.36V \end{aligned}$$

Inciso d)

$$I = \sqrt{\frac{P}{R}} (A)$$

$$I = \frac{9W}{1\Omega} = 3A$$

$$R_P = \frac{P_P}{I_1^2}$$

$$R_P = \frac{8W}{(2A)^2} = 2\Omega$$

$$E = (2A)(16\Omega) = 32V$$